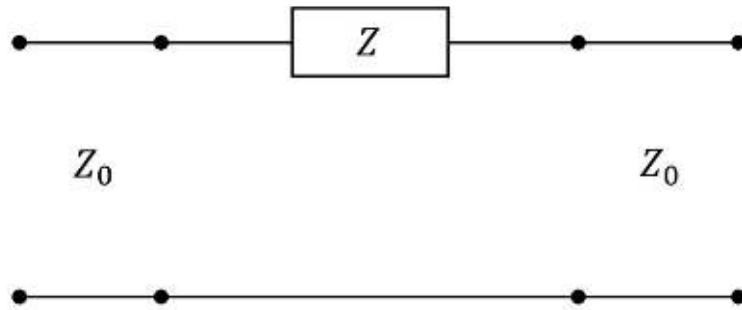


# 1 Practice Problems



## Practice Problem 1

1. Find the scattering parameter matrix of the following network.




$$S_{11} = \left. \frac{V_1^-}{V_1^+} \right|_{z=0} \quad S_{21} = \left. \frac{V_2^-}{V_1^+} \right|_{z=0}$$

$$S_{12} = \left. \frac{V_1^-}{V_2^+} \right|_{z=0} \quad S_{22} = \left. \frac{V_2^-}{V_2^+} \right|_{z=0}$$

- $$S_{11} = \left. \frac{V_1^-}{V_1^+} \right|_{z=0} = \frac{\Gamma_L V_{01}^+}{V_{01}^+} = \Gamma_L = S_{22}$$

- $$\Gamma_L = \frac{(Z+Z_0)-Z_0}{(Z+Z_0)+Z_0} = \frac{Z}{Z+2Z_0} = S_{11}$$

- $$S_{21} = \left. \frac{V_2^-}{V_1^+} \right|_{z=0} = \frac{(1+\Gamma_L)V_{01}^+}{V_{01}^+} = 1 + \Gamma_L = S_{12}$$

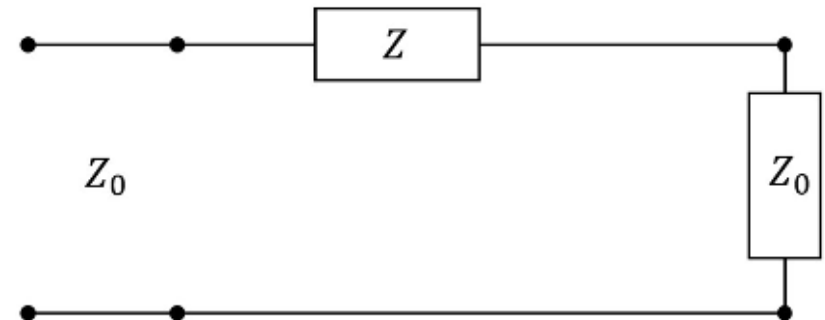




## Practice Problem 1 (cont.)

- $$S = \begin{bmatrix} \frac{Z}{Z+2Z_0} & 1 + \frac{Z}{Z+2Z_0} \\ 1 + \frac{Z}{Z+2Z_0} & \frac{Z}{Z+2Z_0} \end{bmatrix}$$

## Practice Problem 2

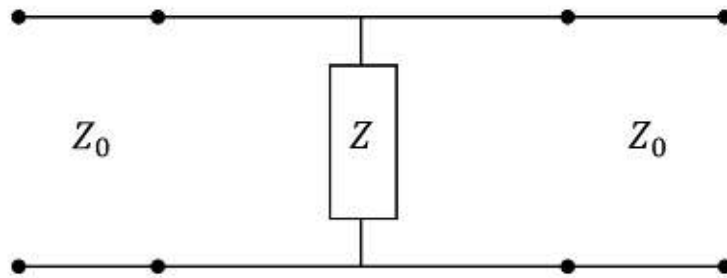2. Find the scattering parameter matrix of the following network.




$$S_{11} = \left. \frac{V_1^-}{V_1^+} \right|_{z=0} \quad S_{21} = \left. \frac{V_2^-}{V_1^+} \right|_{z=0}$$

$$S_{12} = \left. \frac{V_1^-}{V_2^+} \right|_{z=0} \quad S_{22} = \left. \frac{V_2^-}{V_2^+} \right|_{z=0}$$

$$\blacksquare \quad S_{11} = \left. \frac{V_1^-}{V_1^+} \right|_{z=0} = \frac{\Gamma_L V_{01}^+}{V_{01}^+} = \Gamma_L = S_{22}$$

$$\blacksquare \quad \Gamma_L = \frac{(Z || Z_0) - Z_0}{(Z || Z_0) + Z_0} = \frac{\left( \frac{ZZ_0}{Z+Z_0} \right) - Z_0}{\left( \frac{ZZ_0}{Z+Z_0} \right) + Z_0}$$
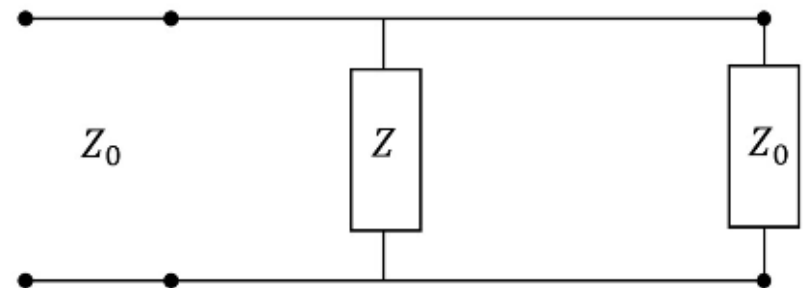
$$\blacksquare \quad \Gamma_L = \frac{ZZ_0 - ZZ_0 - Z_0^2}{ZZ_0 + ZZ_0 + Z_0^2} = \frac{-Z_0^2}{2ZZ_0 + Z_0^2} = S_{11}$$




## Practice Problem 2 (cont.)

- $S_{21} = \left. \frac{V_2^-}{V_1^+} \right|_{z=0} = \frac{(1+\Gamma_L)V_{01}^+}{V_{01}^+} = 1 + \Gamma_L = S_{12}$
- $1 + \Gamma_L = 1 - \frac{Z_0^2}{2ZZ_0 + Z_0^2} = S_{21}$
- $S = \begin{bmatrix} \frac{-Z_0^2}{2ZZ_0 + Z_0^2} & 1 - \frac{Z_0^2}{2ZZ_0 + Z_0^2} \\ 1 - \frac{Z_0^2}{2ZZ_0 + Z_0^2} & \frac{-Z_0^2}{2ZZ_0 + Z_0^2} \end{bmatrix}$

## Practice Problem 3

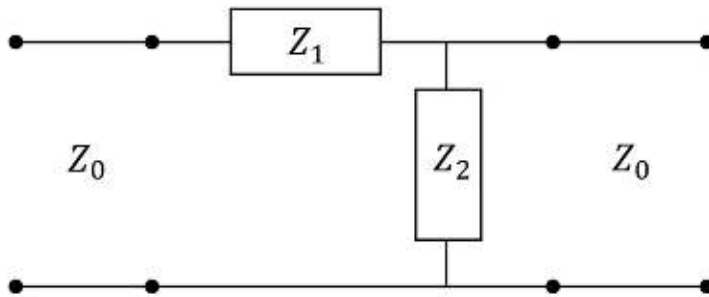3. Find the scattering parameter matrix of the following network.




$$S_{11} = \left. \frac{V_1^-}{V_1^+} \right|_{z=0} \quad S_{21} = \left. \frac{V_2^-}{V_1^+} \right|_{z=0}$$

$$S_{12} = \left. \frac{V_1^-}{V_2^+} \right|_{z=0} \quad S_{22} = \left. \frac{V_2^-}{V_2^+} \right|_{z=0}$$

- $$S_{11} = \left. \frac{V_1^-}{V_1^+} \right|_{z=0} = \frac{\Gamma_L V_{01}^+}{V_{01}^+} = \Gamma_L$$

- $$\Gamma_L = \frac{(Z_1 + Z_2 || Z_0) - Z_0}{(Z_1 + Z_2 || Z_0) + Z_0} = \frac{\left( Z_1 + \frac{Z_2 Z_0}{Z_2 + Z_0} \right) - Z_0}{\left( Z_1 + \frac{Z_2 Z_0}{Z_2 + Z_0} \right) + Z_0}$$

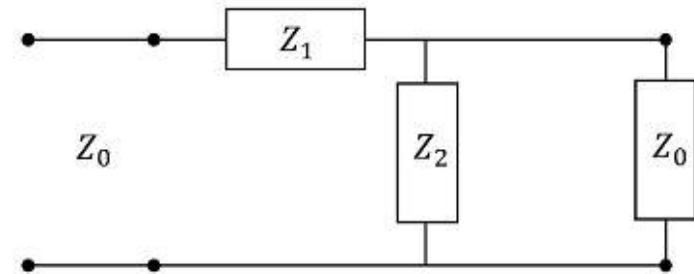- $$\Gamma_L = \frac{Z_1 Z_2 + Z_1 Z_0 + Z_2 Z_0 - Z_2 Z_0 - Z_0^2}{Z_1 Z_2 + Z_1 Z_0 + Z_2 Z_0 + Z_2 Z_0 + Z_0^2} = \frac{Z_1 Z_2 + Z_1 Z_0 - Z_0^2}{Z_1 Z_2 + Z_1 Z_0 + 2Z_2 Z_0 + Z_0^2} = S_{11}$$




## Practice Problem 3 (cont.)

- $$S_{21} = \left. \frac{V_2^-}{V_1^+} \right|_{Z=0} = \frac{(1+\Gamma_L)V_{01}^+}{V_{01}^+} = 1 + \Gamma_L$$

- $$1 + \Gamma_L = 1 - \frac{Z_1 Z_2 + Z_1 Z_0 - Z_0^2}{Z_1 Z_2 + Z_1 Z_0 + 2Z_2 Z_0 + Z_0^2}$$

- $$S_{22} = \left. \frac{V_2^-}{V_2^+} \right|_{Z=0} = \frac{\Gamma_L V_{02}^+}{V_{02}^+} = \Gamma_L$$

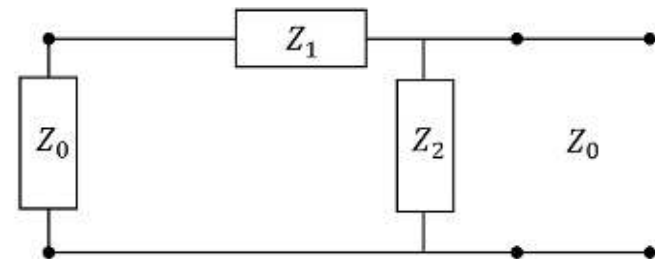

- $$\Gamma_L = \frac{((Z_0 + Z_1) || Z_2) - Z_0}{((Z_0 + Z_1) || Z_2) + Z_0} = \frac{\left(\frac{Z_0 Z_2 + Z_0 Z_1}{Z_0 + Z_1 + Z_2}\right) - Z_0}{\left(\frac{Z_0 Z_2 + Z_0 Z_1}{Z_0 + Z_1 + Z_2}\right) + Z_0}$$

- $$\Gamma_L = \frac{Z_0 Z_2 + Z_0 Z_1 - Z_0^2 - Z_0 Z_1 - Z_0 Z_2}{Z_0 Z_2 + Z_0 Z_1 + Z_0^2 + Z_0 Z_1 + Z_0 Z_2} = \frac{-Z_0^2}{Z_0^2 + 2Z_0 Z_1 + 2Z_0 Z_2} = S_{22}$$


## Practice Problem 3 (cont.)

- $$S_{12} = \left. \frac{V_1^-}{V_2^+} \right|_{z=0} = \frac{(1+\Gamma_L)V_{02}^+}{V_{02}^+} = 1 + \Gamma_L$$
- $$1 + \Gamma_L = 1 - \frac{Z_0^2}{Z_0^2 + 2Z_0Z_1 + 2Z_0Z_2}$$
- $$S = \begin{bmatrix} \frac{Z_1Z_2 + Z_1Z_0 - Z_0^2}{Z_1Z_2 + Z_1Z_0 + 2Z_2Z_0 + Z_0^2} & 1 - \frac{Z_0^2}{Z_0^2 + 2Z_0Z_1 + 2Z_0Z_2} \\ 1 - \frac{Z_1Z_2 + Z_1Z_0 - Z_0^2}{Z_1Z_2 + Z_1Z_0 + 2Z_2Z_0 + Z_0^2} & \frac{-Z_0^2}{Z_0^2 + 2Z_0Z_1 + 2Z_0Z_2} \end{bmatrix}$$



## Practice Problem 4

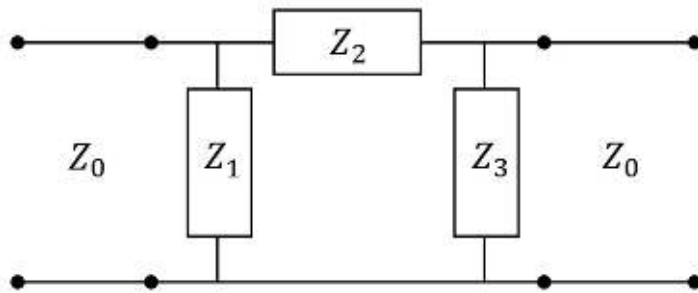4. Find the scattering parameter matrix of the following network.  
Assume  $Z_0 = 50\Omega$ ,  $Z_1 = 25\Omega$ ,  $Z_2 = 10\Omega$ ,  $Z_3 = 40\Omega$




$$S_{11} = \left. \frac{V_1^-}{V_1^+} \right|_{z=0} \quad S_{21} = \left. \frac{V_2^-}{V_1^+} \right|_{z=0}$$

$$S_{12} = \left. \frac{V_1^-}{V_2^+} \right|_{z=0} \quad S_{22} = \left. \frac{V_2^-}{V_2^+} \right|_{z=0}$$

- $S_{11} = \left. \frac{V_1^-}{V_1^+} \right|_{z=0} = \frac{\Gamma_L V_{01}^+}{V_{01}^+} = \Gamma_L$

- $\Gamma_L = \frac{(Z_1 || [Z_2 + (Z_3 || Z_0)]) - Z_0}{(Z_1 || [Z_2 + (Z_3 || Z_0)]) + Z_0}$


- $Z_1 || [Z_2 + (Z_3 || Z_0)] = Z_1 || \left[ Z_2 + \frac{Z_3 Z_0}{Z_3 + Z_0} \right] = \frac{Z_1 Z_2 + \frac{Z_1 Z_3 Z_0}{Z_3 + Z_0}}{Z_1 + Z_2 + \frac{Z_3 Z_0}{Z_3 + Z_0}}$

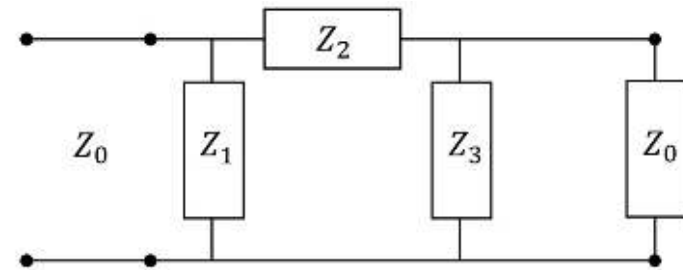

## Practice Problem 4 (cont.)

- $Z_1 \parallel [Z_2 + (Z_3 \parallel Z_0)] = \frac{Z_1 Z_2 Z_3 + Z_1 Z_2 Z_0 + Z_1 Z_3 Z_0}{Z_1 Z_3 + Z_1 Z_0 + Z_2 Z_3 + Z_2 Z_0 + Z_3 Z_0}$
- $Z_1 \parallel [Z_2 + (Z_3 \parallel Z_0)] = \frac{10000 + 12500 + 50000}{1000 + 1250 + 250 + 500 + 2000} = 14.5\Omega$
- $\Gamma_L = \frac{14.5\Omega - 50\Omega}{14.5\Omega + 50\Omega} = -0.55 = S_{11}$
- $S_{21} = \left. \frac{V_2^-}{V_1^+} \right|_{z=0} = \frac{(1 + \Gamma_L)V_{01}^+}{V_{01}^+} = 1 + \Gamma_L$
- $1 + \Gamma_L = 1 - 0.55 = 0.45 = S_{21}$

## Practice Problem 4 (cont.)

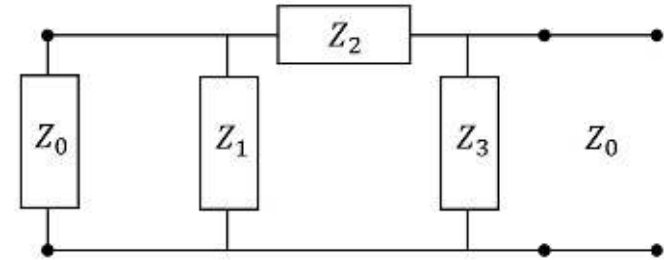

- $$S_{22} = \left. \frac{V_2^-}{V_2^+} \right|_{Z=0} = \frac{\Gamma_L V_{02}^+}{V_{02}^+} = \Gamma_L$$

- $$\Gamma_L = \frac{(Z_3 || [Z_2 + (Z_1 || Z_0)]) - Z_0}{(Z_3 || [Z_2 + (Z_1 || Z_0)]) + Z_0}$$

- $$Z_3 || [Z_2 + (Z_1 || Z_0)] = Z_3 || \left[ Z_2 + \frac{Z_1 Z_0}{Z_1 + Z_0} \right] = \frac{Z_3 Z_2 + \frac{Z_1 Z_3 Z_0}{Z_1 + Z_0}}{Z_3 + Z_2 + \frac{Z_1 Z_0}{Z_1 + Z_0}}$$

- $$Z_3 || [Z_2 + (Z_1 || Z_0)] = \frac{Z_1 Z_2 Z_3 + Z_2 Z_3 Z_0 + Z_1 Z_3 Z_0}{Z_1 Z_3 + Z_3 Z_0 + Z_2 Z_1 + Z_2 Z_0 + Z_1 Z_0}$$

- $$Z_3 || [Z_2 + (Z_1 || Z_0)] = \frac{10000 + 20000 + 12500}{1000 + 2000 + 250 + 500 + 1250} = 8.5\Omega$$

- $$\Gamma_L = \frac{8.5\Omega - 50\Omega}{8.5\Omega + 50\Omega} = -0.71 = S_{22}$$

## Practice Problem 4 (cont.)

- $S_{12} = \left. \frac{V_1^-}{V_2^+} \right|_{z=0} = \frac{(1+\Gamma_L)V_{02}^+}{V_{02}^+} = 1 + \Gamma_L$
- $1 + \Gamma_L = 1 - 0.71 = 0.29 = S_{12}$
- $S = \begin{bmatrix} -0.55 & 0.29 \\ 0.45 & -0.71 \end{bmatrix}$